

绝密 ★ 考试结束前

全国 2020 年 8 月高等教育自学考试

电子技术基础(一)试题

课程代码:02234

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。


选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。


一、单项选择题:本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

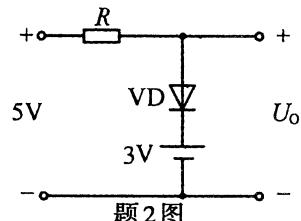1. 当晶体管的发射结和集电结均反偏时,晶体管工作在
A. 放大区 B. 饱和区 C. 截止区 D. 击穿区
2. 电路如题 2 图所示,已知二极管的正向导通压降为 0.7V,则
A. 二极管 VD 导通, $U_0 = 3V$
B. 二极管 VD 导通, $U_0 = 3.7V$
C. 二极管 VD 截止, $U_0 = 5V$
D. 二极管 VD 截止, $U_0 = 2.3V$
3. 现测得放大电路中晶体管三个电极的直流电位分别为: $V_1 = -10V$, $V_2 = -3V$, $V_3 = -3.2V$,则
A. 2 为 B 极 B. 该管为硅管
C. 该管为 NPN 管 D. 3 为 B 极
4. 双端输入双端输出的差动放大电路中,若 $u_{11} = 30mV$, $u_{12} = 20mV$,则电路的共模输入电压为
A. 50mV B. 10mV C. 5mV D. 25mV




题 2 图

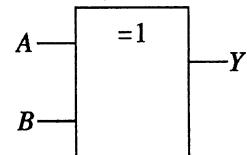5. 下列运算电路中,能够实现 $u_0 = 3u_1$ 运算关系的为
 A. 同相比例运算电路 B. 反相比例运算电路
 C. 积分运算电路 D. 微分运算电路
6. 某 NPN 管共发射极放大电路中,当输入正弦信号时,输出电压的负半周被切去,则可能出现的原因是
 A. 输入信号偏小 B. 晶体管 β 值偏小
 C. 静态工作点偏高 D. 静态工作点偏低
7. 固定式三端集成稳压器 7812 的输出电压为
 A. -12V B. +12V
 C. -8V D. +8V
8. 题 8 图所示的逻辑符号表示的逻辑关系为
 A. $Y = \overline{AB}$ B. $Y = A \oplus B$
 C. $Y = A + B$ D. $Y = \overline{A + B}$



题8图

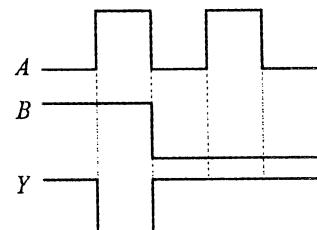9. 已知某门电路的输入 A、B 及输出 Y 的波形如题 9 图所示,
 则该门为
 A. 与非门 B. 或非门
 C. 与门 D. 或门
10. 由四个触发器组成的计数器最多有____有效状态。
 A. 16 个 B. 8 个
 C. 6 个 D. 4 个



题9图

二、判断题：本大题共 6 小题，每小题 1 分，共 6 分。
 判断下列各题，在答题纸相应位置正确的涂“A”，错误的涂“B”。

11. 乙类功率放大电路的最高效率只有 50%。
12. 共模抑制比越大,差动放大电路辨别差模信号的能力越强。
13. 单值电压比较器比迟滞电压比较器的抗干扰能力强。
14. 滤波电路的作用是滤掉整流电路输出电压中的直流成分,保留其交流成分。
15. 译码器的输入信号为一组高电平信息。
16. 边沿 JK 触发器存在“空翻”现象。

非选择题部分

注意事项：


用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、填空题：本大题共 10 空，每空 1 分，共 10 分。


17. PN 结具有 _____ 性。
18. 双极型晶体管和场效应晶体管相比较，前者为电流控制器件，后者为 _____ 控制器件。
19. 减法运算电路中，集成运放工作在 _____ 区。
20. 为了减小放大电路的输出电阻，应引入交流 _____ 负反馈。
21. 放大电路引入反馈后使净输入信号 _____，则说明是负反馈。
22. 单相桥式整流电容滤波电路中，已知变压器副边电压 $u_2 = 10\sqrt{2} \sin \omega t$ (V)，则输出电压的平均值 $U_{O(AV)} =$ _____ V。
23. 晶体管作为电子开关时，其工作状态必须为 _____ 状态和截止状态。
24. 二进制数 10010011 对应的十进制数为 _____。
25. 两个一位二进制数相加，不需要考虑来自低位进位数的运算电路是 _____。
26. 根据逻辑功能的不同，可以把数字电路分成两大类。一类叫 _____ 逻辑电路，另一类叫时序逻辑电路。

四、分析计算题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，共 64 分。

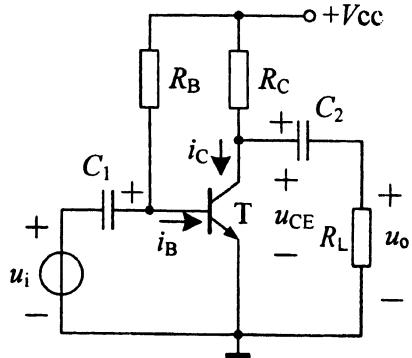27. 在题 27 图(a)所示的放大电路中，已知 $V_{CC} = 12V$, $R_B = 200k\Omega$, $R_C = R_L = 2k\Omega$, 晶体管的输出特性曲线已给出(题 27 图(b)), 其输入电阻 $r_{be} = 1k\Omega$ 。



题 27 图 (a)

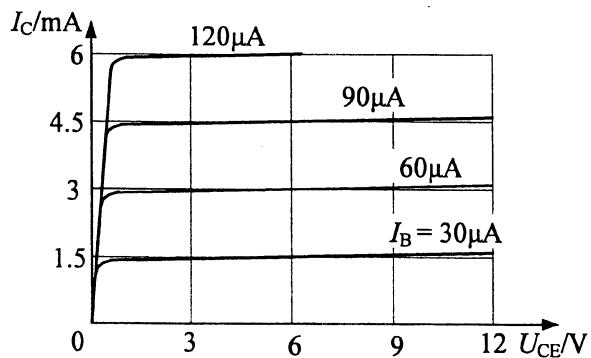

题 27 图 (b)


- ①在题 27 图(b)中作出直流负载线；
- ②求静态值 I_{BQ} 、 I_{CQ} 、 U_{CEQ} (U_{BEQ} 忽略不计)；
- ③求该放大电路的电压放大倍数 A_u ；
- ④求该放大电路的输出电阻 R_o 。

28. 由理想集成运放构成的电路如题 28 图所示。已知 $u_{11} = 1V$, $u_{12} = 2V$, 运放最大输出电压为 $\pm 14V$ 。

① 试计算 u_{o1} 、 u_{o2} 及 u_o ;

② A_1 构成何种运算电路?

③ A_3 工作在什么工作区?

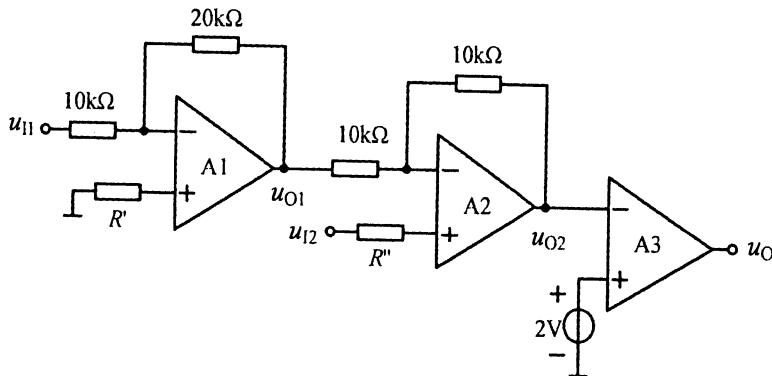


题 28 图

29. ① 正弦波振荡电路的幅值平衡条件和相位平衡条件分别是什么?

② 标出题 29 图中 N_1 、 N_2 的同名端, 使其可以产生正弦波振荡。

③ 该振荡电路的名称是什么? 并写出其振荡频率 f_0 的表达式;


④ 该电路的反馈网络由谁组成?

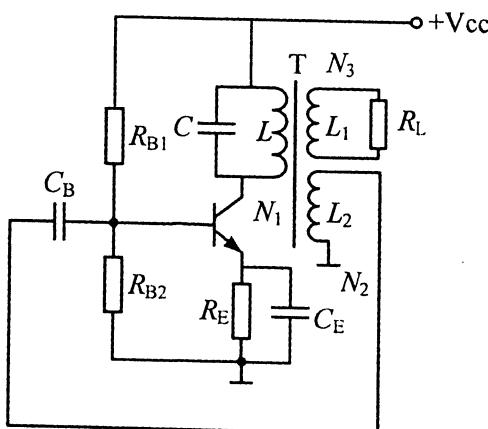

题 29 图

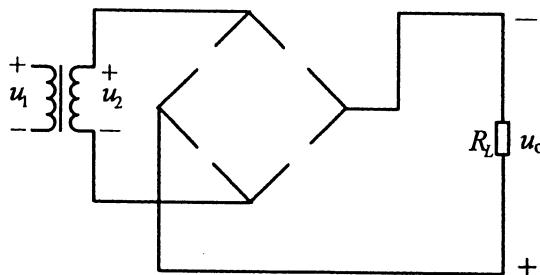30. 单相桥式整流电路及实际输出电压极性如题 30 图所示。已知 $u_2 = 10\sqrt{2} \sin\omega t$ (V), 二极管的正向导通压降忽略不计。

- ① 在题 30 图中画出 4 只二极管；
- ② 正常工作时，输出电压的平均值 $U_{o(AV)} = ?$
- ③ 每只二极管承受的最大反向电压 $U_{RM} = ?$
- ④ 若有一只二极管开路，输出电压 $U_{o(AV)}$ 又为多少？



题 30 图


31. 将下列各式化简为最简“与或”式。

$$① Y_1 = A \bar{B} \bar{C} + AB \bar{C} + A \bar{B} C + ABC$$


$$② Y_2 = \bar{A}B \bar{C} + A \bar{C} + \bar{B} \bar{C}$$

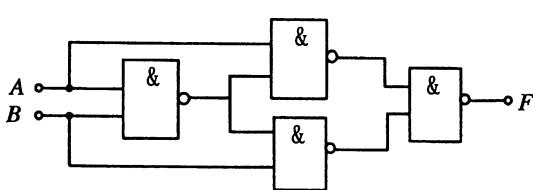32. 电路如题 32 图(a)所示。

- ① 根据电路图写出 F 的最简“与或”表达式；
- ② 列写真值表；
- ③ 根据输入 A, B 的波形对应画出输出 F 的波形(题 32 图(b))。




题 32 图 (a)

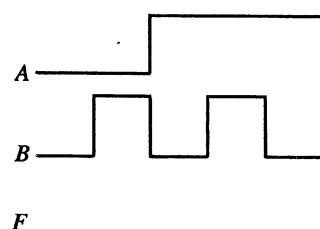

题 32 图 (b)

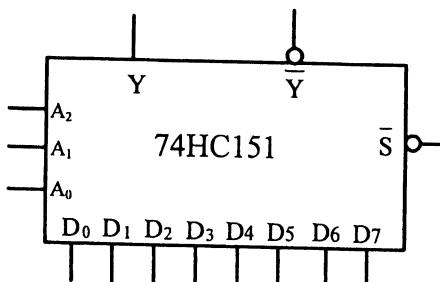
33. 试用八选一数据选择器 74HC151 实现逻辑函数 $F = A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C + AB$ 。74HC151 的逻辑框图如题 33 图所示。



题 33 图

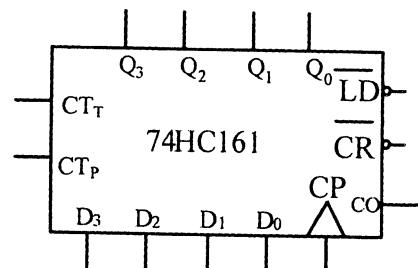34. 试用四位二进制加法计数器 74HC161 接成六进制计数器, 要求:

- ① 用置数法设计组成电路, 要求所置数 $D_3 D_2 D_1 D_0 = 0010$;
- ② 画出计数环节的状态转换图。74HC161 的逻辑符号及功能表如题 34 图和题 34 表所示。



题 34 图

\overline{CR}	CP	\overline{LD}	CT_P CT_T	D_3 D_2 D_1 D_0	Q_3 Q_2 Q_1 Q_0
0	\times	\times	\times \times	\times	0 0 0 0
1	\uparrow	0	\times \times	d_3 d_2 d_1 d_0	d_3 d_2 d_1 d_0
1	\uparrow	1	1 1	\times	计数
1	\times	1	0 \times	\times	保持
1	\times	1	\times 0	\times	保持

题 34 表