

2022 年 10 月高等教育自学考试
电子技术基础(一)试题
课程代码:02234

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分


注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 电路如题 1 图所示,若忽略二极管 VD 的正向导通压降,则

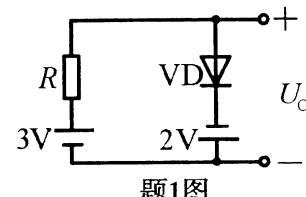- A. 二极管 VD 导通, $U_o = -2V$
- B. 二极管 VD 导通, $U_o = 2V$
- C. 二极管 VD 截止, $U_o = -2V$
- D. 二极管 VD 截止, $U_o = 3V$



题1图

2. 晶体管起电流放大作用的外部条件是

- A. 发射结正偏,集电结正偏
- B. 发射结正偏,集电结反偏
- C. 发射结反偏,集电结正偏
- D. 发射结反偏,集电结反偏

3. 以下选项为共集电极放大电路特点的是

- A. 电压放大倍数高
- B. 输出电压与输入电压反相
- C. 输出电阻高
- D. 输入电阻高

4. 下列四种功率放大电路中,晶体管的导通时间为半个周期的是

- A. 甲类
- B. 乙类
- C. 甲乙类
- D. 丙类

5. 理想集成运放工作在线性区时

- A. 仅满足虚短
- B. 仅满足虚断
- C. 既满足虚短又满足虚断
- D. 既不满足虚短又不满足虚断

6. 为了提高放大倍数的稳定性,应引入
A. 直流负反馈 B. 交流负反馈 C. 直流正反馈 D. 交流正反馈
7. 欲将方波电压转换成三角波电压,应选用
A. 反相比例运算电路 B. 同相比例运算电路
C. 积分运算电路 D. 微分运算电路
8. 输入相同,输出为“0”;输入不同,输出为“1”,这种逻辑关系为
A. 与逻辑 B. 或逻辑 C. 非逻辑 D. 异或逻辑
9. 一个 16 选一的数据选择器,其地址输入(选择控制输入)端有
A. 16 个 B. 4 个 C. 2 个 D. 1 个
10. 同步计数器和异步计数器相比较,同步计数器的显著优点是
A. 工作速度快 B. 电路简单 C. 不受时钟控制 D. 触发器利用率高

二、判断题:本大题共 6 小题,每小题 1 分,共 6 分。判断下列各题,在答题纸相应位置正确的涂“A”,错误的涂“B”。

11. PN 结加正向电压时,流过 PN 结的电流很小。
12. 与双极型晶体管相比,场效应晶体管的输入电阻很高。
13. 阻容耦合放大电路可以传送变化缓慢的信号。
14. 在正弦波振荡电路中,只有正反馈,没有负反馈。
15. CMOS 电路多余的输入端不允许悬空,否则易在使用不当时损坏。
16. 因为逻辑表达式 $A + B + AB = A + B$ 成立,所以 $AB = 0$ 。

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、填空题:本大题共 10 空,每空 1 分,共 10 分。

17. 温度升高时,二极管的反向电流将_____。
18. 基本放大电路的三种组态中,有电压放大作用,没有电流放大作用的是_____放大电路。
19. 场效应晶体管是通过改变_____来控制漏极电流的。
20. 若要实现 $u_o = -2u_i$ 的运算关系,可选用_____运算电路。
21. 为了从输入信号中取出频率低于 3kHz 的信号,应采用_____滤波器。

22. 单相半波整流电路中,已知变压器副边电压 $u_2 = 10\sqrt{2} \sin \omega t$ (V),则负载上的平均电压为
_____ V。

23. 数制转换: $(110011)_2 =$ _____₁₀

24. 如果对键盘上 108 个符号进行二进制编码,则至少要 _____ 位二进制数码。

25. 与时序逻辑电路相比,组合逻辑电路没有 _____ 功能。

26. 在 D/A 转换电路中,数字量的位数越多,分辨输出最小电压的能力越 _____。

四、分析计算题:本大题共 8 小题,每小题 8 分,共 64 分。

27. 放大电路如题 27 图所示,已知 $V_{CC} = 24V$, $R_{B1} = 50k\Omega$, $R_{B2} = 10k\Omega$, $R_C = R_L = 3k\Omega$,


$R_E = 1.7k\Omega$,晶体管 $\beta = 50$, $U_{BEQ} = 0.6V$,

$r_{be} = 1k\Omega$ 。

① 试估算静态值 U_{BQ} , I_{CQ} , I_{BQ} , U_{CEQ} ;

② 画出该电路的交流微变等效电路;

③ 求该电路的输入电阻 R_i 。

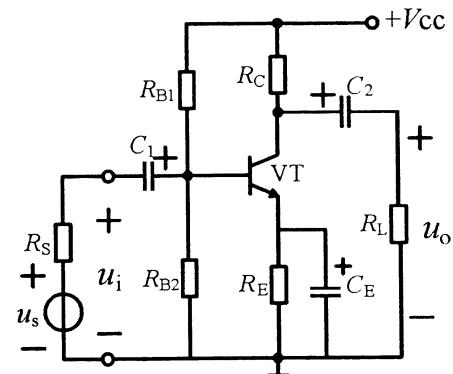

题27图

28. 电路如题 28 图所示,已知 $V_{CC} = 20V$, $R_L = 10\Omega$,忽

略晶体管的饱和压降,当输入为正弦信号时,


① 负载所获得的最大不失真输出电压的有效值

$$U_{omax} = ?$$

② 最大不失真输出功率 $P_{omax} = ?$

③ 此电路为何种类型的功率放大电路?

④ 电路中 V_{D1} , V_{D2} , R_2 的作用是什么?

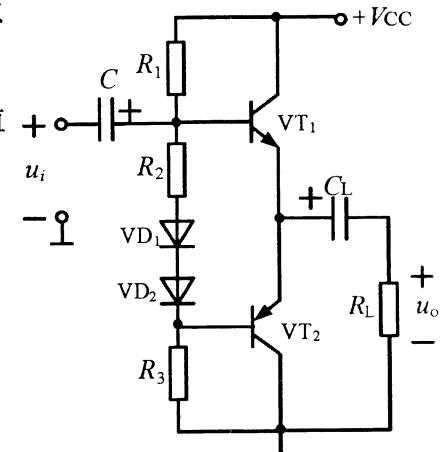


题28图

29. 由理想集成运放构成的运算电路如题 29 图所示。

① 已知 $u_{11} = 20\text{mV}$, $u_{12} = u_{13} = 10\text{mV}$, 求 u_{o1} 、 u_{o2} 及 u_o ;


② 请问 A_2 构成何种运算电路?

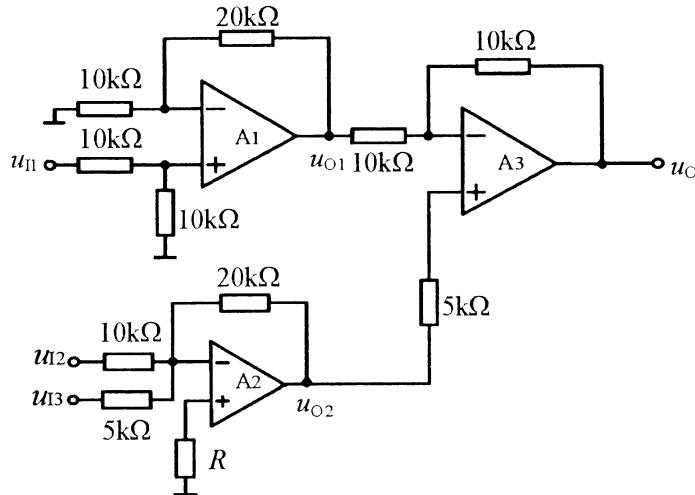

题29图

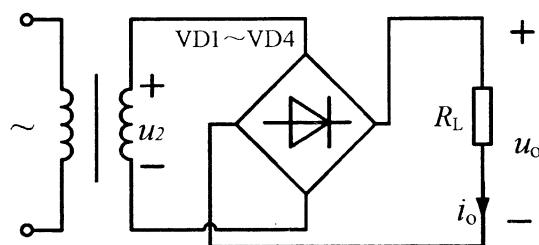30. 已知负载电阻 $R_L = 100\Omega$, 负载电压 $U_{o(AV)} = 50\text{V}$, 现采用单相桥式整流电路(题30图所示)。

- ① 求负载电流 $I_{o(AV)}$;
- ② 求每只二极管通过的平均电流 I_D ;
- ③ 求变压器二次电压的有效值 U_2 ;
- ④ 求二极管的最大反向电压 U_{RM} 。




题30图

31. 逻辑函数 Y 的直值表如题 31 表所示。(在答题纸上抄画并作答)

- ①写出 Y 的逻辑函数式并化简为最简“与或”式;
- ②根据输入 A 、 B 、 C 的波形对应画出输出 Y 的波形(题 31 图);
- ③画出仅用“非”门和“与非”门实现的最简的逻辑图。


A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

题31表

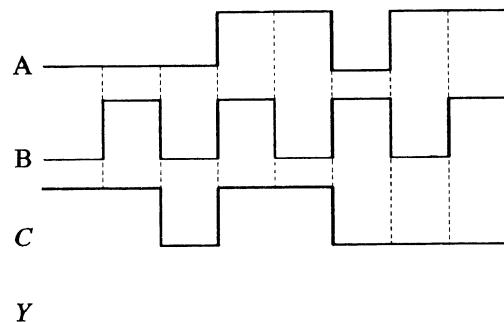

题31图

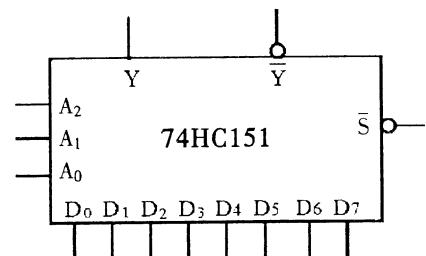
32. 试用八选一数据选择器 74HC151 实现逻辑函数 $F = A\bar{B}C + \bar{A}B + B\bar{C}$ 。74HC151 的逻辑框图如题 32 图所示。



题32图

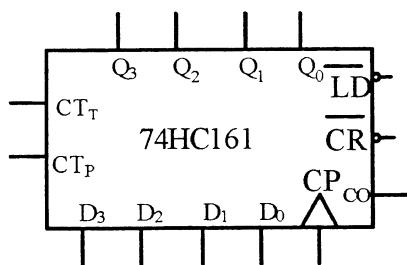33. 试用四位二进制加法计数器 74HC161 接成七进制计数器。要求:

- ①用置数法设计组成电路,要求所置数为 0110;
- ②画出计数环节的状态转换图。74HC161 的逻辑符号及功能表如题 33 图和题 33 表所示。




题33图

CR	CP	LD	CT _P	CT _T	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	×	×	×	×				×	0	0	0	0
1	↑	0	×	×	d ₃	d ₂	d ₁	d ₀	d ₃	d ₂	d ₁	d ₀
1	↑	1	1	1				×				计数
1	×	1	0	×				×				保持
1	×	1	×	0				×				保持


题 33 表

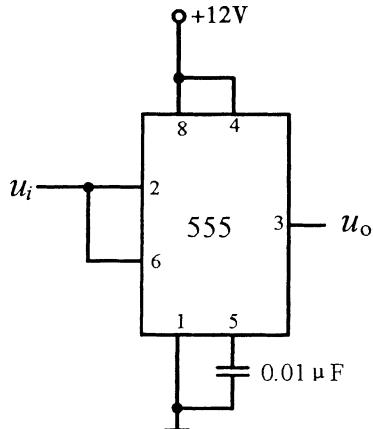34. 电路如题34图(a)所示。

- ①请问这是由555定时器构成的什么电路?
- ②求此电路的阈值电压和回差电压;
- ③试根据输入信号 u_i 对应画出输出信号 u_o 的波形(题34图(b))。(在答题纸上抄画并作答)



题34图 (a)

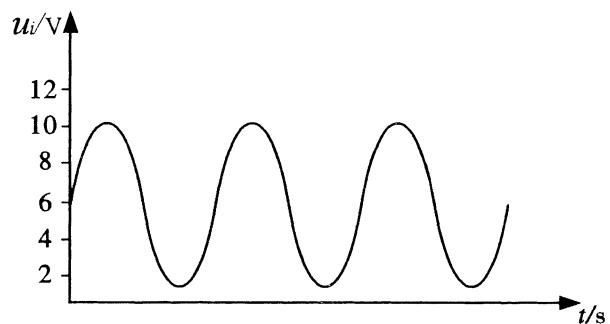

题34图 (b)