

2023 年 4 月高等教育自学考试
电子技术基础(一)试题
课程代码:02234

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。


选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

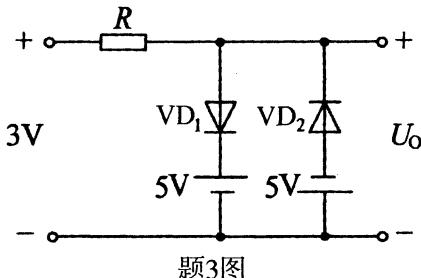1. 晶体管工作在饱和区时
 - 发射结正偏,集电结正偏
 - 发射结反偏,集电结反偏
 - 发射结正偏,集电结反偏
 - 发射结反偏,集电结正偏
2. 单电源 OTL 电路中,已知负载电阻 $R_L = 5\Omega$,电源电压 $V_{cc} = 12V$,若忽略晶体管的饱和压降,则最大不失真输出功率 P_{om} 为
 - 3.6W
 - 7.2W
 - 14.4W
 - 28.8W
3. 电路如题 3 图所示,设所有二极管均为理想二极管,则
 - VD_1 导通, VD_2 截止, $U_o = 5V$
 - VD_1 导通, VD_2 截止, $U_o = 5.7V$
 - VD_1 截止, VD_2 导通, $U_o = -5V$
 - VD_1 、 VD_2 均截止, $U_o = 3V$




题3图

4. 阻容耦合放大电路在低频信号作用时,放大倍数下降的主要原因是
 A. 晶体管的非线性
 B. 电路的静态工作点不合适
 C. 电路中耦合电容和旁路电容的影响
 D. 晶体管极间电容和导线分布电容的影响
5. 为了稳定放大电路的静态工作点,应引入
 A. 直流正反馈 B. 直流负反馈 C. 交流正反馈 D. 交流负反馈
6. 下列不符合共集电极放大电路特点的选项为
 A. 具有电流放大作用 B. 输入电阻低
 C. 输出电阻低 D. 输出电压与输入电压同相位


7. 电路如题 7 图所示,已知 $U_z = 6V$,则 U_o 为

- A. 12V
 B. 6V
 C. 18V
 D. 8V

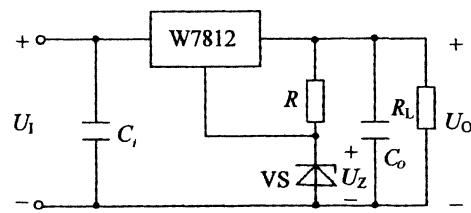


题7图

8. 某与非门的输入 A、B 的波形如题 8 图所示,则该与非门的输出 Y 的波形为

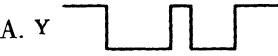- A. Y

- B. Y

- C. Y

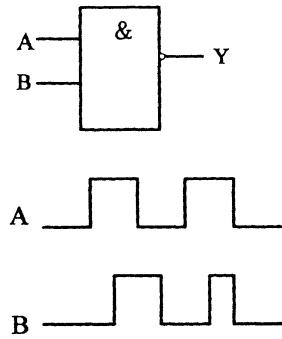
- D. Y

题8图

9. 由 555 定时器组成的多谐振荡器如题 9 图所示,则其振荡周期 T 为

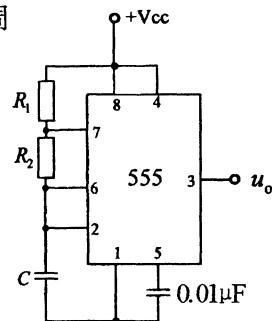- A. $0.7(R_1 + R_2)C$
 B. $0.7R_2C$
 C. $0.7(2R_1 + R_2)C$
 D. $0.7(R_1 + 2R_2)C$



题9图

10. 下面不是 CMOS 反相器主要特点的选项为

- A. 多余输入端可以悬空
- B. 工作速度较高
- C. 静态功耗小
- D. 静态传输特性好, 抗干扰能力强

二、判断题: 本大题共 6 小题, 每小题 1 分, 共 6 分。判断下列各题, 在答题纸相应位置正确的涂“A”, 错误的涂“B”。

11. 二极管的反向电流越大, 其单向导电性越好。

12. 理想集成运放的差模输入电阻为无穷大。

13. 电路只要满足 $|AF| = 1$, 就一定会产生正弦波振荡。

14. 微分运算电路可将方波转换为三角波。

15. 进制转换: $(5F)_{16} = (95)_{10}$ 。

16. 输出高电平有效的 4 线-10 线译码器的输入 $A_3A_2A_1A_0 = 1010$ 时, 输出 $Y_9 = 0$ 。

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

三、填空题: 本大题共 10 空, 每空 1 分, 共 10 分。

17. 当反向电压高到一定数值时, 二极管的反向电流急剧增大, 则该反向电压称为 _____ 电压。

18. 造成放大电路静态工作点不稳定的因素很多, 其中最主要的是受 _____ 的影响。

19. 场效应管共源放大电路是通过改变 _____ 来改变漏极电流的。

20. 在放大电路中, 当 $f = f_L$ 时, 电压放大倍数 $|Av|$ 约为中频电压放大倍数 $|A_{um}|$ 的 _____ 倍。

21. 当差动放大电路的两个输入电压分别为 $U_{11} = 6mV$, $U_{12} = 4mV$, 输入信号中的共模分量为 _____ mV。

22. 单相半波整流电路中, 已知变压器二次电压的有效值为 20V, 则输出电压的平均值为 _____ V。


23. 逻辑函数 $F = \bar{A} + AC + B\bar{C}D$ 的最简与或表达式 $F = \underline{\quad}$ 。

24. 计数器、寄存器属于 _____ 逻辑电路。


25. 题 25 图所示电路中输出 Y 的与或表达式为

$$Y = \underline{\quad}$$

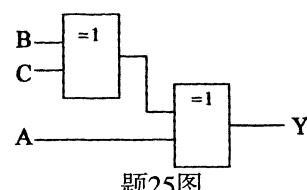26. 由 D 触发器构成的电路如题 26 图所示, 如果现态为 Q^n , 则其次态 $Q^{n+1} = \underline{\quad}$ 。



题25图

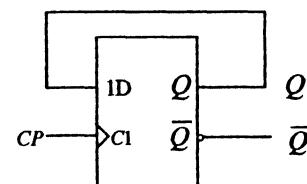


题26图

四、分析计算题:本大题共 8 小题,每小题 8 分,共 64 分。

27. 放大电路如题 27 图所示,已知 $V_{CC} = 12V$, $R_B = 330k\Omega$, $R_C = 3k\Omega$, $R_L = 3k\Omega$, 三极管 $\beta = 60$, $U_{BEQ} = 0.7V$, $r_{be} = 1.2k\Omega$ 。


- ① 估算静态值 I_{BQ} 、 I_{CQ} 、 U_{CEQ} ;
- ② 画出该电路的微变等效电路;
- ③ 计算放大电路的电压放大倍数 A_u ;
- ④ 若负载 R_L 开路, $|A_u|$ 如何变化?

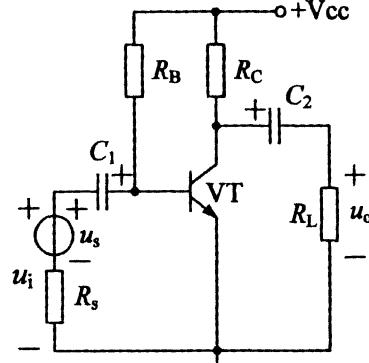

题27图

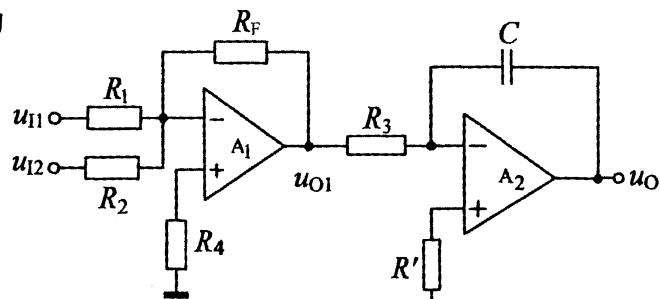28. 电路如题 28 图所示,已知 $R_1 = 30k\Omega$, $R_2 = 20k\Omega$, $R_F = 60k\Omega$, $R_3 = 20k\Omega$, $C = 5\mu F$ 。


- ① A_1 、 A_2 各构成何种运算电路?
- ② A_1 、 A_2 各工作在什么工作区?
- ③ 分别写出 u_{o1} 、 u_o 与 u_{I1} 、 u_{I2} 的关系式。



题28图

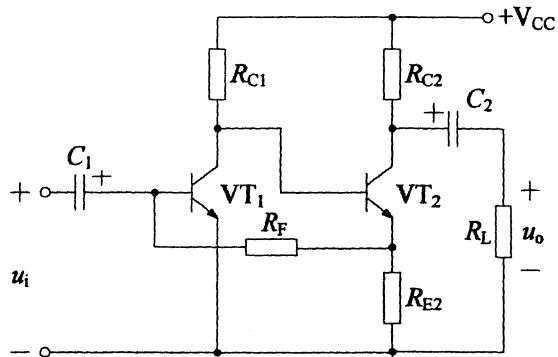29. 电路如题 29 图所示。

- ① 电路引入了何种类型的级间反馈?
- ② 该级间反馈的反馈网络由哪些元件构成?
- ③ 电路引入该类型的反馈对输入电阻、输出电阻有何影响? 可以稳定输出电压还是输出电流?




题29图

30. 单相桥式整流电路及实际输出电压极性如题 30 图所示。已知 $u_2 = 10\sqrt{2} \sin \omega t$ (V), $R_L = 100\Omega$, 二极管的正向压降忽略不计。

① 画出图中四只二极管;


② 正常工作时, 输出电压的平均值 $U_{0(AV)} = ?$ 输出电流的平均值 $I_{0(AV)} = ?$

③ 若其中一只二极管开路, $U_{0(AV)} = ?$

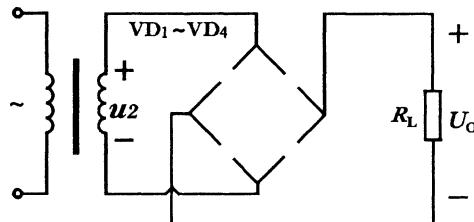


题30图

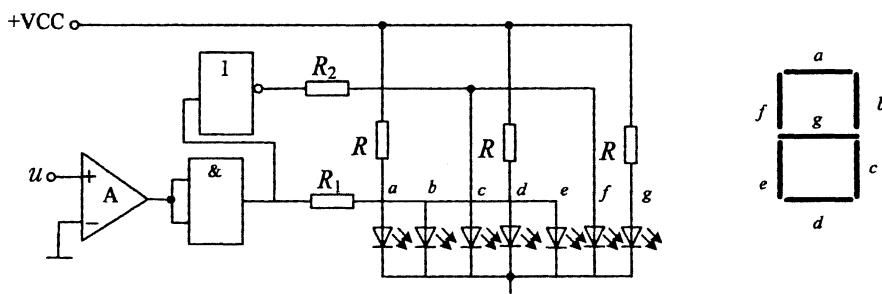31. 在题 31 图所示电路中, 若 u 为正弦电压, 其频率 $f = 1\text{Hz}$, 试问在 $u > 0$ 和 $u < 0$ 两种情况下发光二极管 $a \sim g$ 分别输出高电平还是低电平? 七段 LED 数码管显示什么字形?



题31图

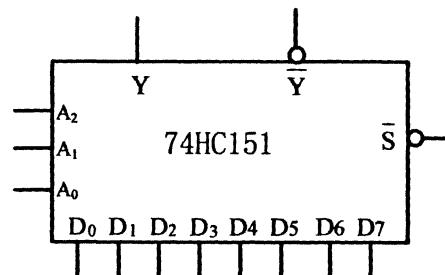32. 试用八选一数据选择器 74HC151 实现逻辑函数 $F = AB + \bar{A}BC + B\bar{C}$ 。74HC151 的逻辑框图如题 32 图所示。




题32图

33. 题 33 图为 74HC161 构成的计数器。

- ① 说明电路的进制数 N ;
- ② 画出计数环节的状态转换图;
- ③ 说明采用了什么方法。74HC161 的功能如题 33 表所示。

\overline{CR}	CP	\overline{LD}	CT_P	CT_T	D_3	D_2	D_1	D_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	x	x	x	x				x	0	0	0	0
1	↑	0	x	x	d_3	d_2	d_1	d_0	d_3	d_2	d_1	d_0
1	↑	1	1	1			x		计数			
1	x	1	0	x		x			保持			
1	x	1	x	0		x			保持			


题 33 表

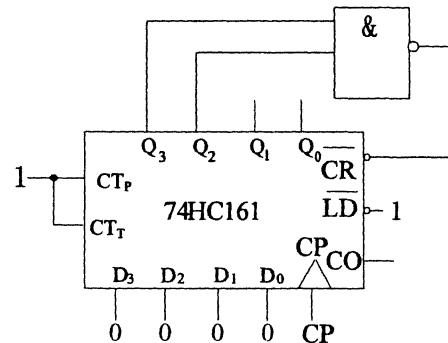

题 33 图

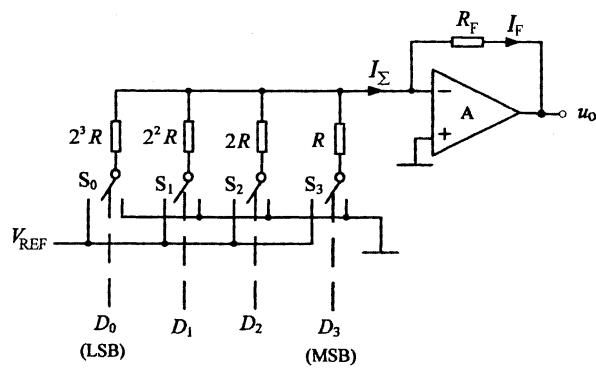34. 电路如题 34 图所示。

- ① 回答此 D/A 转换器的类型;
- ② 写出 I_{Σ} 的表达式;
- ③ 若 $V_{REF} = 5V, R_F = R/2$ 时, 试计算 $D_3D_2D_1D_0 = 0101$ 和 $D_3D_2D_1D_0 = 1010$ 两种情况下输出电压 u_o 的大小。



题 34 图