

全国 2015 年 10 月高等教育自学考试

电工与电子技术试题

课程代码: 02187

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:


1. 答题前, 考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后, 用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题 (本大题共 20 小题, 每小题 2 分, 共 40 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的, 请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 在题 1 图所示电路中, AB 端电压为


- A. 6V
- B. 2V
- C. -2V
- D. -6V

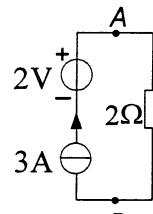

题 1 图


2. 在题 2 图所示电路中, 当 U_s 单独作用时, $I'_1 = 2A$, U_s 为

- A. 3V
- B. 8V
- C. 9V
- D. 12V

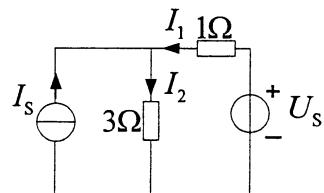

题 2 图

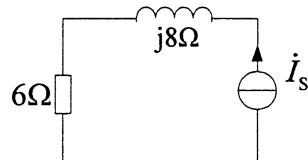3. 当三相对称负载为三角形连接时，若线电流 $i_A = 1.732\sqrt{2} \sin\omega t$ A，则相电流 i_{BC} 为
 A. $\sqrt{2} \sin(\omega t + 30^\circ)$ A B. $\sqrt{2} \sin(\omega t - 30^\circ)$ A
 C. $\sqrt{2} \sin(\omega t - 90^\circ)$ A D. $3\sqrt{2} \sin(\omega t - 90^\circ)$ A
4. 对称三相电路的无功功率 $Q = \sqrt{3}U_l I_l \sin\varphi$ ，式中角 φ 为
 A. 线电压与线电流的相位差角 B. 负载阻抗的阻抗角
 C. 线电流与线电压的相位差角 D. 相电流与相电压的相位差角
5. 若电压 $u_1 = 20\sqrt{2} \sin(\omega t + 60^\circ)$ V, $u_2 = 20\sqrt{2} \sin(\omega t - 60^\circ)$ V，则电压 $u_1 + u_2$ 的有效值为
 A. 20V B. $20\sqrt{2}$ V C. 40V D. $40\sqrt{2}$ V
6. 感性负载并联适当的电容时，可以提高电路的功率因数，该感性负载本身的功率因数将
 A. 提高 B. 降低 C. 不变 D. 不能确定
7. 在题 7 图所示正弦交流电路中，若 $\dot{I}_s = 4\angle 30^\circ$ A，电路的有功功率 P 为
 A. 24W B. 96W C. 128W D. 160W




题 7 图

8. 正弦量的三要素为
 A. 最大值、有效值和初相位 B. 最大值、角频率和有效值
 C. 周期、角频率和初相位 D. 最大值、角频率和初相位
9. 用功率表测量负载功率时，要考虑的量限有
 A. 功率表的功率量限 B. 功率表的电压量限
 C. 功率表的电流量限 D. 以上三项都要考虑
10. 时间继电器又称为
 A. 延时继电器 B. 热继电器
 C. 中间继电器 D. 交流接触器

11. 若变压器原绕组所加的电源电压不变，副绕组所加负载增加时，变压器铁心中的主磁通量
- A. 减小 B. 增大 C. 基本不变 D. 不能确定
12. 三相异步电动机采用 Y—Δ 转换起动时的起动电流与直接起动的起动电流之比为
- A. $1/3$ B. $1/\sqrt{3}$ C. $\sqrt{3}$ D. 3
13. 理想运算放大器的差模输入电阻为
- A. 0 B. 几十欧姆 C. 几百欧姆 D. 无穷大
14. 半导体三极管的共发射极交流电流放大系数 β 定义为
- A. I_C/I_B B. $\Delta I_C/\Delta I_B$ C. I_B/I_C D. $\Delta I_B/\Delta I_C$
15. 单相半波整流电路输入交流电压的有效值为 U ，则二极管截止时所承受的最高反向电压为
- A. $0.9U$ B. $1.2U$ C. $\sqrt{2} U$ D. $2\sqrt{2} U$
16. 某三极管的极限参数为： $P_{Cmax}=120mW$ 、 $I_{Cmax}=20mA$ 、 $U_{(BR)CE0}=15V$ ，下列 4 种情况可以正常工作的是
- A. $U_{CE}=20V$, $I_C=15 mA$ B. $U_{CE}=10V$, $I_C=15 mA$
 C. $U_{CE}=10V$, $I_C=10 mA$ D. $U_{CE}=10V$, $I_C=25 mA$
17. 题 17 图所示逻辑电路，已知输出 $F=1$ ，则 ABC 的逻辑状态为
- A. 110
 B. 101
 C. 011
 D. 010
-
- 题17图
18. 逻辑状态如题 18 表所示，输入信号 A 、 B 与输出 F 的逻辑关系为
- A. 与
 B. 或
 C. 与非
 D. 或非
- | A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
- 题 18 表

19. 题 19 图所示逻辑门电路为

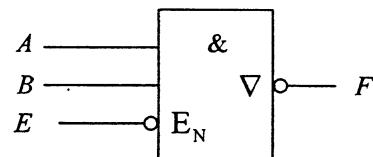
- A. $E=0$ 工作的三态输出与非门
- B. $E=0$ 工作的三态输出或非门
- C. $E=1$ 工作的三态输出与非门
- D. $E=1$ 工作的三态输出或非门



题 19 图

20. JK 触发器电路如题 20 图所示，已知时钟脉冲 C 的频率为 2000Hz，则 Q 端输出脉冲频率为

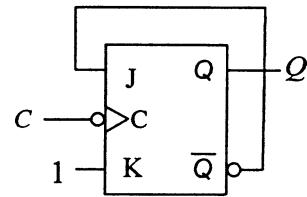- A. 500Hz
- B. 1000Hz
- C. 2000Hz
- D. 4000Hz



题 20 图


非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

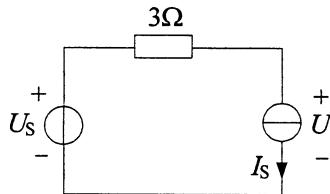21. 题 21 图所示电路中，已知 $U_S = 12V$ 、 $I_S = 2A$ 。理想电流源两端电压 U 为_____。



题 21 图

22. 应用叠加原理计算线性电路时，电压和电流可以叠加，功率_____叠加。


23. 在 RLC 串联电路中，已知 $R=X_L=X_C=5\Omega$ ，电流为 1A，则电路的总电压等于_____。

24. 在 RL 串联电路中，已知 $R=X_L$ ，则电路的功率因数 $\cos \varphi$ 等于_____。

25. 变压器有变换电压、变换电流和变换_____的功能。

26. 三相异步电动机的额定转速与转差率、极对数及_____有关。

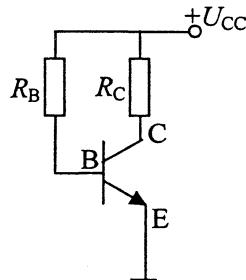
27. 题 27 图所示电路，晶体管工作在放大区，若将 R_B 减小，则集电极电位 V_C 将_____。



题 27 图


28. 单相桥式整流电容滤波电路，设输入电压 $U=10V$ ，则负载上电压的平均值为_____。

29. 题 29 图所示逻辑电路的逻辑函数表达式 F 等于_____。

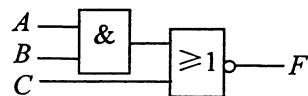

题 29 图


30. 题 30 图所示的 D 触发器电路具有_____功能。

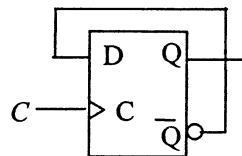

题 30 图


三、简析题（本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分）

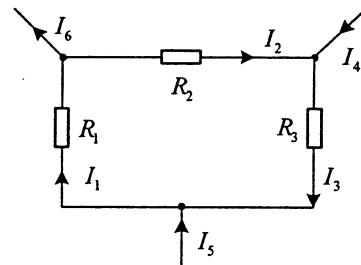31. 在题 31 图所示电路中，已知 $I_1=11mA$, $I_4=12mA$, $I_5=6mA$ ，求 I_2 , I_3 和 I_6 。



题 31 图

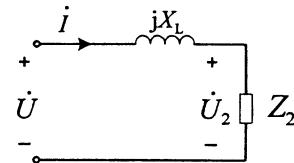
32. 在 RC 串联电路中, 已知电源电压 $u = 200\sqrt{2} \sin 314t$ V, 电流有效值 $I = 4.2$ A, 有功功率 $P = 325$ W, 求 R 与 C 的值。
33. 在题 33 图所示正弦电路中, $Z_2 = (40+j30) \Omega$, $X_L = 10 \Omega$, $U_2 = 200$ V, 试求总电压 U .



题 33 图


34. 三相异步电动机直接“起-停”控制电路如题 34 图所示。

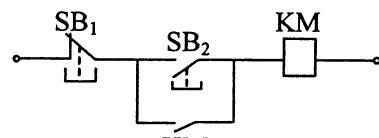- (1) 说明按钮 SB_1 、 SB_2 的作用;
- (2) 说明该控制电路的工作过程。




题 34 图

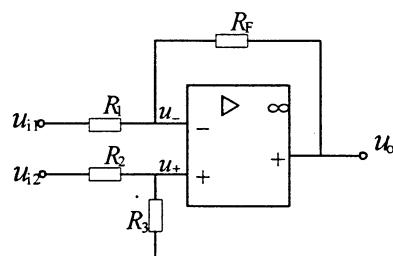35. 运算放大器电路如题 35 图所示, 已知 $R_1=R_2=50k\Omega$, $R_F=R_3=100k\Omega$, $u_{i1}=2$ V, $u_{i2}=4$ V, 试求 u_- , u_+ 及输出电压 u_o .



题 35 图

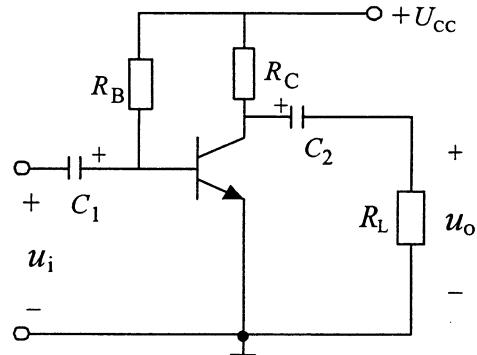
36. 放大电路如题 36 图所示, 已知晶体管输入电阻 $r_{be} = 1\text{k}\Omega$, 电流放大系数 $\beta = 50$, $U_{CC} = 12\text{V}$, $R_B = 300\text{k}\Omega$, $R_C = 4\text{k}\Omega$, $R_L = 4\text{k}\Omega$, 求放大电路的
 (1) 静态电流 I_B (晶体管的 U_{BE} 忽略不计);
 (2) 输入电阻 r_i , 输出电阻 r_o , 电压放大倍数 A_u .



题 36 图

四、计算题 (本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

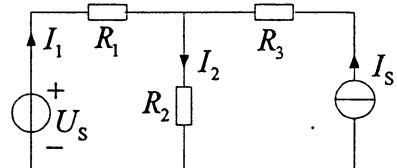
37. 电路如题 37 图所示, 已知 $U_S = 6\text{V}$, $I_S = 2\text{A}$, $R_1 = R_2 = 5\Omega$, $R_3 = 20\Omega$.
 (1) 用戴维南定理求 I_2 ;
 (2) 计算电压源 U_S 输出的功率。



题 37 图

38. 题 38 图所示正弦交流电路中, 已知 $u = 220\sqrt{2} \sin(314t + 30^\circ)\text{V}$, $R = 30\Omega$, $L = 127\text{mH}$, $C = 40\mu\text{F}$, 求:
 (1) 电路的复数阻抗 Z ;

- (2) 电流 i 和电压 U_c ;
- (3) 电路的有功功率 P .

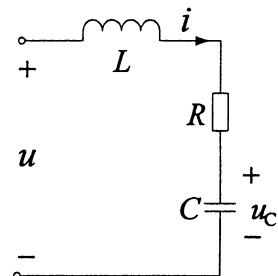

题 38 图