

全国 2016 年 10 月高等教育自学考试
电工与电子技术试题
课程代码:02187

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:


1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 题 1 图所示电路中, b 点电位为


- A. -10V
- B. -5V
- C. 5V
- D. 10V

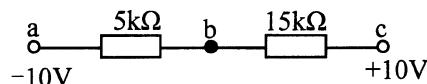

题 1 图

2. 题 2 图所示电路,对于外电路可以等效为

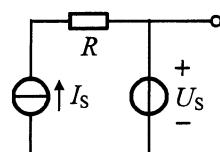- A. 电压源 U_S
- B. 电流源 I_S
- C. 电阻 R
- D. 其他电路




题 2 图

3. 叠加原理适用于


- A. 线性电路的电压和电流的计算
- B. 非线性电路的电压和电流的计算
- C. 线性电路的功和功率的计算
- D. 非线性电路的功和功率的计算

4. 电感元件 $X_L = 5\Omega$, 其上电压为 $u = 10\sin(\omega t + 60^\circ)V$, 通过的电流相量为
A. $\dot{I} = \sqrt{2}\angle -30^\circ A$ B. $\dot{I} = \sqrt{2}\angle 60^\circ A$
C. $\dot{I} = 2\angle 60^\circ A$ D. $\dot{I} = 2\angle -30^\circ A$
5. 在 RLC 串联电路中, 阻抗模的表达式为
A. $|Z| = \frac{u}{i}$ B. $|Z| = \frac{U}{I}$ C. $|Z| = \frac{\dot{U}}{\dot{I}}$ D. $|Z| = \frac{I}{U}$
6. 负载为三角形联结的三相电路中, 线电压与相电压之比为
A. $1/\sqrt{3}$ B. 1 C. $\sqrt{3}$ D. 3
7. 计算三相平均功率的公式: $P = 3U_p I_p \cos \varphi = \sqrt{3}U_L I_L \cos \varphi$
A. 仅适用于星形联结的对称负载
B. 仅适用于三角形联结的对称负载
C. 仅适用于对称负载, 与联结方式无关
D. 仅适用于非对称负载, 与联结方式无关
8. 变压器带负载后, 二次电压 U_2 随二次电流 I_2 而变, 变化的程度用电压调整率 $\Delta U\%$ 表示, 对于电力变压器, 要求 $\Delta U\%$ 应
A. 小一些 B. 大一些 C. 中等大小 D. 100%
9. 某三相异步电动机的额定频率为 50Hz, 额定转速为 1470r/min, 该异步电动机的同步转速为
A. 1480r/min B. 1500r/min C. 1800r/min D. 3000r/min
10. 在三相异步电动机控制电路中, 熔断器的作用是
A. 短路保护 B. 互锁保护 C. 失压保护 D. 过载保护
11. U_{RWM} 是保证二极管不被击穿而给出的反向工作峰值电压, 一般设为反向击穿电压 U_{BR} 的
A. $1/4$ B. $1/2$ C. 1.2 倍 D. 2 倍
12. 双极型晶体管参与导电过程的载流子为
A. 自由电子 B. 空穴
C. 自由电子和空穴 D. 多数载流子
13. 稳压管使用时要和限流电阻串联构成稳压管稳压电路, 要求该电路的输入电压 U_I 约为负载电压 U_0 (或 U_Z)的
A. 0.7 倍 B. 1.2 倍 C. 1.4 倍 D. 2 倍

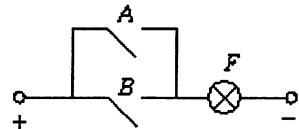
14. 单相全波整流电路, 已知输入交流电压 $u = 100 \sin \omega t$ V, 整流二极管承受的最大反向电压约为
 A. 100V B. 120V C. $100\sqrt{2}$ V D. 200V
15. 射极跟随器属于
 A. 共发射极放大电路 B. 共集电极放大电路
 C. 共基极放大电路 D. 差动放大电路
16. 在运算放大器的应用中, 使运放工作在线性区的措施是
 A. 引入深度负反馈 B. 开环工作
 C. 提高放大倍数 D. 引入正反馈
17. 由开关组成的逻辑电路如题 17 图所示, 设开关接通为“1”, 断开为“0”, 电灯亮为“1”, 电灯灭为“0”, 则该电路相当于
 A. 与门电路
 B. 或门电路
 C. 与非门电路
 D. 或非门电路
18. 逻辑门电路如题 18 图所示, 当输入 $A=1$, 则输出为
 A. $F=1$
 B. $F=0$
 C. $F=B$
 D. $F=\bar{B}$
19. 与二进制数 1011 相应的十进制数为
 A. 3 B. 7 C. 9 D. 11
20. 已知 $J-K$ 触发器的输入状态如题 20 图所示, 则该触发器的逻辑功能为
 A. 置 1
 B. 置 0
 C. 保持
 D. 计数



题 17 图

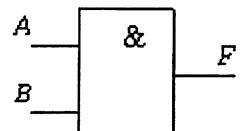

题 18 图

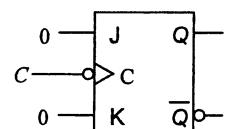

题 20 图


非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

21. 题 21 图所示电路中的等效电阻 R_{ab} 为 _____ Ω 。

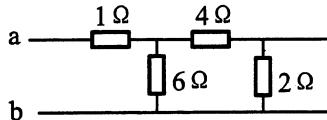

题 21 图

22. 当 RL 串联电路所接正弦电压 u 的频率趋于 ∞ 时，电路通过的电流趋于 _____。

23. 有工作接地的三相四线制低压供电系统中，将用电设备的金属外壳与中性线（零线）连接，称为 _____。

24. 电流 I_k 与其产生的磁场 H 之间的关系可表述为安培环路定律 $\int_l H \cdot dl = \sum_{k=1}^M I_k = F_m$ ，其中 F_m 称为 _____。


25. 三相异步电动机直接起动时的起动转矩为 150 Nm，如果采用星形-三角形减压起动，则起动转矩减小为 _____ Nm。

26. 根据晶体管的开关特性，通过输入的控制信号，使其分别工作在饱和导通和 _____ 状态，即可实现电路的开关作用。

27. 单相桥式整流滤波电路，输入交流电压有效值为 U ，当负载开路时，输出电压平均值 U_o 为 _____。

28. 在共射极分压式偏置放大电路中，若将发射极电阻 R_E 的交流旁路电容 C_E 断开，则电压放大倍数 A_u 会 _____。

29. 题 29 图所示的 D 触发器对应于 CP 脉冲的 _____ 沿翻转。

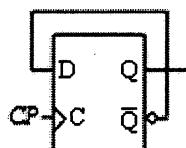


题 29 图

30. 计数器兼有分频功能，一个 N 进制计数器，其输出信号频率为输入计数脉冲频率的 _____。

三、简析题（本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分）

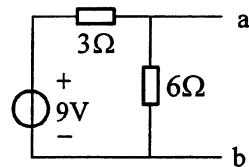31. 将题 31 图所示电路等效变换为一个电流源，计算相关参数并画出等效电路图。




题 31 图

32. 题 32 图所示为两个元件串联的无源二端网络，其输入电压和电流分别为：

$$u = 220\sqrt{2} \sin(314t + 30^\circ) \text{ V}, \quad i = 4.4\sqrt{2} \sin(314t - 30^\circ) \text{ A}.$$

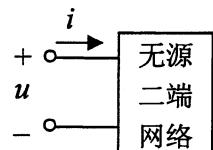- (1) 该网络的阻抗模是多少？
 (2) 该网络是哪两种等效元件组成的？分别计算其参数值。



题 32 图


33. 某变压器的一次绕组和二次绕组的匝数分别为 N_1 和 N_2 ，在空载运行下，如果在一次绕组和二次绕组上电压有效值分别为 U_1 和 U_2 ，产生的感应电动势分别为 E_1 和 E_2 ，分别写出用 U_1 和 U_2 、 E_1 和 E_2 、以及 N_1 和 N_2 表示的变压器电压比 K_u 的 3 个表达式。

34. 已知某台三相异步电动机 $P_N = 45 \text{ kW}$, $n_N = 2970 \text{ r/min}$, $U_N = 380 \text{ V}$, $\cos\varphi_N = 0.8$,

- 效率 $\eta_N = 0.84$ ，试求：
 (1) 磁极对数 p ；
 (2) 额定转差率 s_N ；
 (3) 额定线电流 I_N 。

35. 题 35 图为理想运放组成的放大电路，要求：

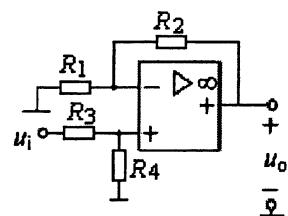
- (1) 写出电路的表达式 $A_u = \frac{u_o}{u_i}$
 (2) 说明电路的运算功能。



题 35 图

36. 某逻辑门及输入波形如题 36 图所示，要求：


- (1) 写出逻辑表达式；
- (2) 画出输出 F 的波形。

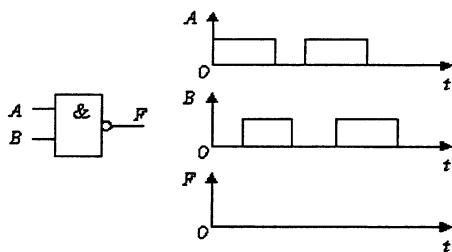

题 36 图

四、计算题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）


37. 题 37 图所示电路，试用叠加原理求电流 I 。

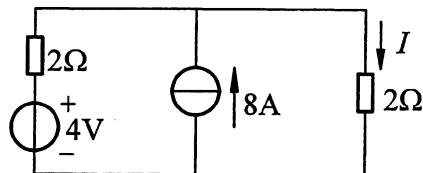

题 37 图

38. 题 38 图所示电路，已知 $R_B = 400 \text{ k}\Omega$ ， $R_C = 1 \text{ k}\Omega$ ， $U_{CC} = 20 \text{ V}$ ， U_{BE} 忽略不计。

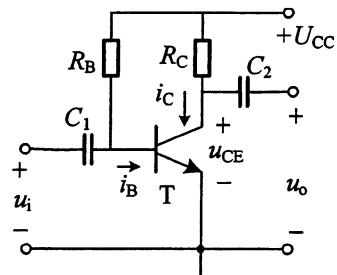- (1) 今测得 $U_{CE} = 15 \text{ V}$ ，试求集电极电流 I_C 以及晶体管的 β ；
- (2) 欲将晶体管的电压 U_{CE} 减小到 8V， R_B 应如何调整？并求出其值。



题 38 图