

全国 2019 年 10 月高等教育自学考试  
电工与电子技术试题  
课程代码:02187

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分


注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 题 1 图所示电路中, a、b 两点间的等效电阻为

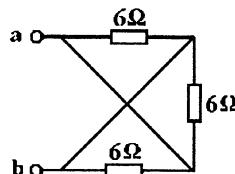
- A.  $2\Omega$
- B.  $6\Omega$
- C.  $12\Omega$
- D.  $18\Omega$



题 1 图

2. 题 2 图所示电路中,  $U = 220V$ ,  $I = 2A$ , 元件 A 消耗的功率为

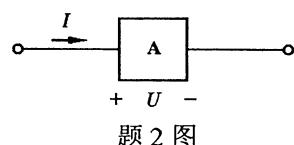
- A.  $-440W$
- B.  $-110W$
- C.  $110W$
- D.  $440W$



题 2 图

3. 题 3 图所示电路中, 正确的表达式是

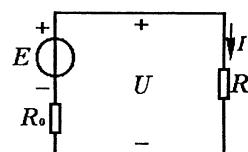
- A.  $U = E + R_0 I$
- B.  $U = E - R_0 I$
- C.  $U = -E + R_0 I$
- D.  $U = -E - R_0 I$



题 3 图

4. 题 4 图所示电路中,  $U_1 = 2V$ 、 $U_2 = 1V$ 、 $R = 2\Omega$ , 电阻  $R$  的功率为

- A. 0.5W
- B. 1W
- C. 2W
- D. 3W

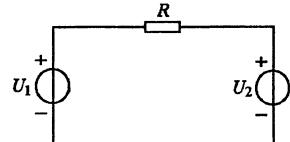

题 4 图

5.  $RLC$  串联的正弦交流电路中, 总电压为  $U$ 、电感电压为  $U_L$ , 当发生谐振时

- A.  $U_L$  小于  $U$
- B.  $U_L$  等于  $U$
- C.  $U_L$  大于  $U$
- D.  $U_L$  可能小于、等于或大于  $U$

6. 含有电阻、电感和电容的正弦交流电路, 当电源的频率升高时

- A. 感抗、容抗及总阻抗都减小
- B. 感抗、容抗及总阻抗都增加
- C. 感抗减小、容抗增加、总阻抗不确定
- D. 感抗增加、容抗减小、总阻抗不确定

7. 以下属于储能元件的是

- A. 电阻和电感
- B. 电阻和电容
- C. 电感和电容
- D. 所有三种元件

8. 设由某种铁磁材料构成的均匀磁路, 其长度为  $l$ , 截面积为  $S$ , 磁路上各点的  $\mu$  值相等, 则该磁路的磁阻  $R_m$  等于

- A.  $\frac{l}{\mu S}$
- B.  $\frac{l\mu}{S}$
- C.  $\frac{\mu S}{l}$
- D.  $\frac{IS}{\mu}$

9. 带铁心的线圈 (忽略线圈电阻  $R$ ) 接在正弦交流电源  $u$  上, 励磁电流为  $i$ , 线圈中分别产生了主磁感应电动势  $e$  和漏磁电动势  $e_o$ , 设  $u$ 、 $e_o$ 、 $e$  和  $i$  取关联正方向, 则正确的关系式为

- A.  $u \approx iR$
- B.  $u \approx -e$
- C.  $u \approx -e_o$
- D.  $e \approx -e_o$

10. 某三相异步电动机的额定转速  $1470r/min$ , 则该电动机的额定转差率为


- A. 0.01
- B. 0.02
- C. 0.03
- D. 1

11. 题 11 图符号是时间继电器的

- A. 动断延时断开触点
- B. 动合延时断开触点
- C. 动合延时闭合触点
- D. 动断延时闭合触点



题 11 图

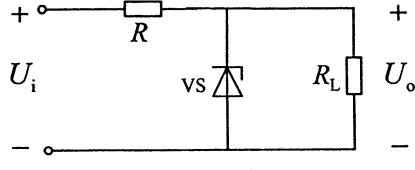12. 硅晶体管工作在放大区时，集电极电流受基极电流的控制，而几乎与集电极-发射极间电压  $U_{CE}$  无关，这时  $U_{CE}$  应大于  
 A. 0 V      B. 0.3 V      C. 0.6 V      D. 2 V
13. 晶体管的种类很多，但基本结构的共同特点是基区和发射区掺入杂质的量为  
 A. 基区多，发射区也多      B. 基区少，发射区多  
 C. 基区少，发射区也少      D. 基区多，发射区少
14. 根据三极管的微变等效电路法，b-e 间等效为  
 A. 受控电流源      B. 输入电阻  $r_{be}$   
 C. 受控电压源      D. 基区电阻  $r_b$
15. 桥式整流电容滤波电路接有电阻负载  $R_L$ ，则输出电压平均值  $U_o$  与输入交流电压有效值  $U$  的比值为  
 A. 0.45      B. 0.9      C. 1.2      D.  $\sqrt{2}$
16. 如题 16 图所示电路中，输入  $U_i$  为 6V，稳压管稳定电压为 3V、正向导通压降为 0.7V，如果将稳压管接反（和图示方向相反），则输出  $U_o$  为  
 A. 0V      B. 0.7V      C. 3V      D. 6V
- 
- 题 16 图
17. 射极跟随器（即射极输出器）的特点之一是  
 A. 输入电阻很小      B. 电压放大倍数很大  
 C. 输出电阻很大      D. 电压放大倍数接近于 1
18. 二进制数 11011 转换为相应的十进制数是  
 A. 11      B. 15      C. 16      D. 27
19. 与函数式  $F = \overline{A}B + \overline{A}\overline{C}$  相等的表达式为  
 A.  $\overline{A}B + C$       B.  $AB + \overline{A}\overline{C} + BCDE$   
 C.  $\overline{A}(B + C)$       D.  $AB + \overline{A}\overline{C} + BC$
20. 要使 JK 触发器的输出  $Q$  保持不变，其输入信号  $J$ 、 $K$  应为  
 A. 00      B. 01      C. 10      D. 11


# 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。

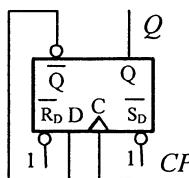
21. 电源的电动势与其电压的实际方向\_\_\_\_\_。
22. 理想电流源与电阻串联的电路，对外电路可以等效为\_\_\_\_\_。
23. 在  $RC$  串联的正弦交流电路中，\_\_\_\_\_元件只进行能量的交换，平均功率为零。
24. 通过变压器的阻抗变换可以达到电源输出最大\_\_\_\_\_的目的。
25. 三相异步电动机的定子绕组通入三相对称交流电流后，随电流的变化会产生空间\_\_\_\_\_磁场。
26. 当晶体管工作在饱和区时，集电极和发射极之间相当开关\_\_\_\_\_。
27. 整流电路的作用是将交流电变换为单向\_\_\_\_\_直流电。
28. 三极管具有\_\_\_\_\_放大作用。
29. 或非门的三个输入  $ABC$  取值为 110，输出  $F$  的逻辑值为\_\_\_\_\_。
30. 题 30 图所示  $D$  触发器，设其输出  $Q$  初始状态为 0 态，2 个  $CP$  脉冲过后输出  $Q$  状态为\_\_\_\_\_。



题30图


三、简析题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

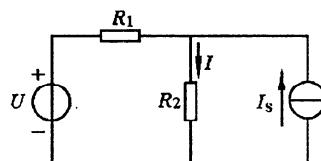31. 题 31 图所示的电路中，已知  $U = 3V$ ,  $I_S = 2A$ ,  $R_1 = 6\Omega$ ,  $R_2 = 9\Omega$ , 利用叠加原理分析计算电阻  $R_2$  上的电流  $I$  及功率  $P$ .



题 31 图

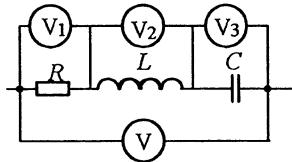
32. 已知题 32 图所示电路中电压表的读数:  $V$  为 25V、 $V_2$  为 80V、 $V_3$  为 100V. 分析计算电压表  $V_1$  的读数是多少。



题 32 图

33. 如题 33 图所示, 负载阻抗  $Z$  为  $4\Omega$ , 变压器的变比  $K_u$  为 5,  $U_1$  为 100V, 若虚框内电路等效为阻抗  $Z'$ , 分析计算:

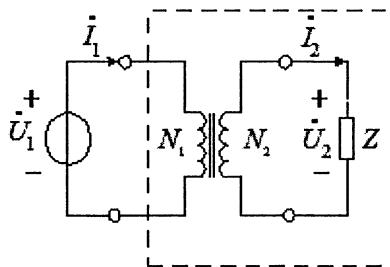- (1) 等效阻抗  $Z'$ ;
- (2) 电流  $I_1$  和  $I_2$ ;
- (3) 负载  $Z$  消耗的功率  $P$ .




题 33 图

34. 已知某三相异步电动机  $P_N = 40\text{kW}$ ,  $U_N = 380\text{V}$ ,  $\cos\varphi_N = 0.8$ , 效率  $\eta_N = 90\%$ ,  $I_{st}/I_N = 7$ , 要求:

- (1) 计算额定电流  $I_N$ ;
- (2) 通过计算判断能否采用 Y-Δ起动法使该电动机的起动电流小于 200A.

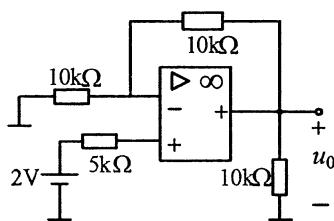35. 运算放大电路如题 35 图所示, 求输出电压  $u_o$ , 并说明该电路的运算功能。




题 35 图

36. 某逻辑电路的输入为  $ABC$ , 输出  $F = AB + C$ , 其波形如题 36 图所示, 要求:

(1) 写出真值表

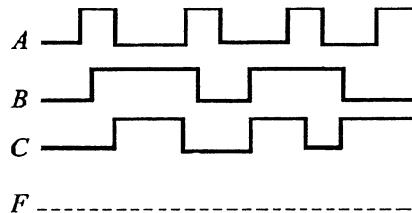(2) 根据  $ABC$  的波形画出  $F$  的波形(在答题纸上抄画  $ABC$  的波形并作答)




题 36 图

四、计算题: 本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分。

37.  $RL$  串联电路, 加  $U$  为 90V 的直流电压时, 电流为 3A. 加  $U$  为 90V、 $f$  为 50Hz 的正弦交流电压时, 电流为 1.8A, 求  $R$  和  $L$  的值。

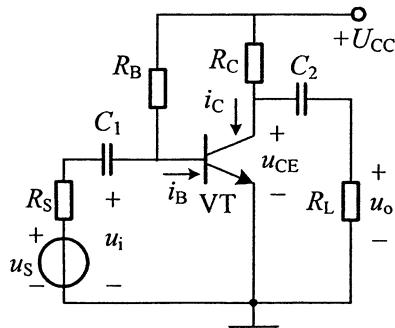38. 在题 38 图所示放大电路中,  $R_B = 300 \text{ k}\Omega$ ,  $R_C = R_L = 2\text{k}\Omega$ ,  $U_{CC} = 12\text{V}$ , 三极管的  $\beta = 100$ , 信号源内阻  $R_S = 1\text{k}\Omega$ , 求输入电阻  $r_i$ 、输出电阻  $r_o$ 、电压放大倍数  $A_u$  及源电压放大倍数  $A_{us}$ .



题 38 图